




Décimo Roteiro de Laboratório

Multiplexadores e Demultiplexadores

Matricula	Nome

Neste roteiro de laboratório desejamos exercitar nossos conhecimentos acerca de multiplexadores e demultiplexadores. Estes são circuitos digitais fundamentais utilizados em diversos sistemas digitais complexos.

 Passo 1: Com base no circuito do MUX4x1 abaixo, levante a expressão booleana correspondente.



S <= _____

Passo 2: Execute o software ModelSim. Crie um novo projeto. A seguir, adicione um novo arquivo ao projeto. Nomeie-o “***mux4x1.vhd***”.

Passo 3: Escreva um programa em VHDL que implemente em sua arquitetura a expressão booleana levantada no passo 1.

Passo 4: Compile a descrição de hardware selecionando o item de menu “Compile>> Compile Selected” ou “Compile>> Compile All”. Caso a especificação esteja completamente correta, a seguinte mensagem será apresentada:

```
# Compile of mux4x1_comb.vhd was successful.
```

Passo 5: A seguir, crie um novo arquivo clamado “***mux4x1_test.vhd***” que deve conter o código abaixo. Este arquivo refere-se a um test bench e serve para testar a descrição do hardware criada.



```
-----  
--mux_test.vhd  
--  
--Desc: Arquivo test bench para a descrição mux.hdl  
--  
--DDA 10/08/2013  
-----  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
--entidade vazia, pois vamos testar uma já existente  
entity mux4x1_comb_test is  
end mux4x1_comb_test;  
  
architecture testcomb of mux4x1_comb_test is  
    signal i3: std_logic;  
    signal i2: std_logic;  
    signal i1: std_logic;  
    signal i0: std_logic;  
    signal c1: std_logic;  
    signal c0: std_logic;  
    signal s: std_logic;  
    component mux4x1_comb  
port(    I3: in std_logic;  
        I2: in std_logic;  
        I1: in std_logic;  
        I0: in std_logic;  
        C1: in std_logic;  
        C0: in std_logic;  
        S: out std_logic  
    );  
end component;  
begin  
    --instancia a unidade em test (unit under test)  
    uut_mux4x1_comb : mux4x1_comb port map(  
        I3 => i3,  
        I2 => i2,  
        I1 => i1,  
        I0 => i0,  
        C1 => c1,  
        C0 => c0,  
        S => s);  
  
    -- Corpo do teste dentro de um processo para ser executado  
    --sequencialmente  
    main: process  
    begin  
        i3 <= '1';  
        i2 <= '1';  
        i1 <= '1';  
        i0 <= '1';  
        --simula C = "00" primeiro canal  
  
        c1 <= '0';  
        c0 <= '0';  
    end process;  
end;
```



```
wait for 10 ns;
assert(s='1') report "Erro no canal 0" severity error;

--wait for 10 us;
c1 <= '0';
c0 <= '1';
wait for 10 ns;
assert(s='1') report "Erro no canal 1" severity error;

--wait for 10 us;
c1 <= '1';
c0 <= '0';
wait for 10 ns;
assert(s='1') report "Erro no canal 2" severity error;

--wait for 10 us;
c1 <= '1';
c0 <= '1';
wait for 10 ns;
assert(s='1') report "Erro no canal 3" severity error;

end process main;
end testcomb;
```

Passo 6: Abra o software Quartus II, crie um novo projeto e mapeie as entradas I0-I3, C1 e C0 para chaves (SW) e a saída S para um led qualquer. Compile e programe a FPGA.

Boa Diversão Pessoal!